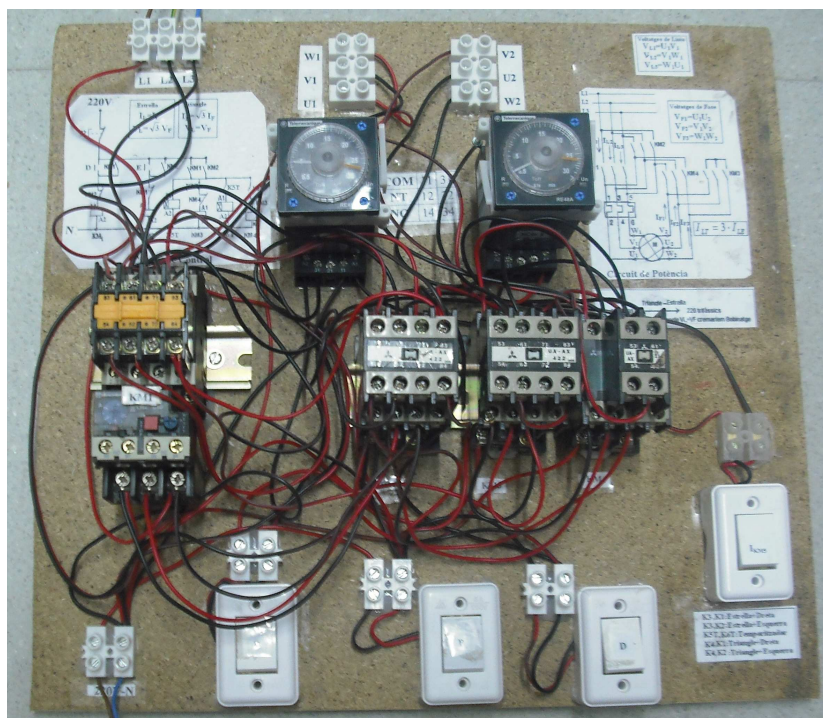



Control Motor Trifàssic




Voltatges de Línia
 $V_{L1}=U_1V_1$
 $V_{L2}=V_1W_1$
 $V_{L3}=W_1U_1$

Motor Triangle - Estrella
 $220 / 380 \text{ V} \rightarrow 220 \text{ trifàssic}$
 Si ho fessin a 380V en Triangle VL=VF cremariem Bobinatge

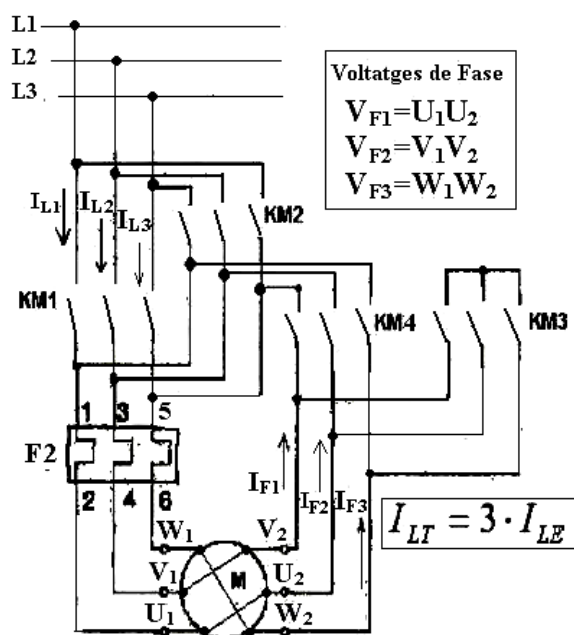K3,K1:Estrella+Dreta
K3,K2:Estrella+Esquerra
K5T,K6T:Temporitzador
K4,K1:Triangle+Dreta
K4,K2:Triangle+Esquerra



Circuit de Potència

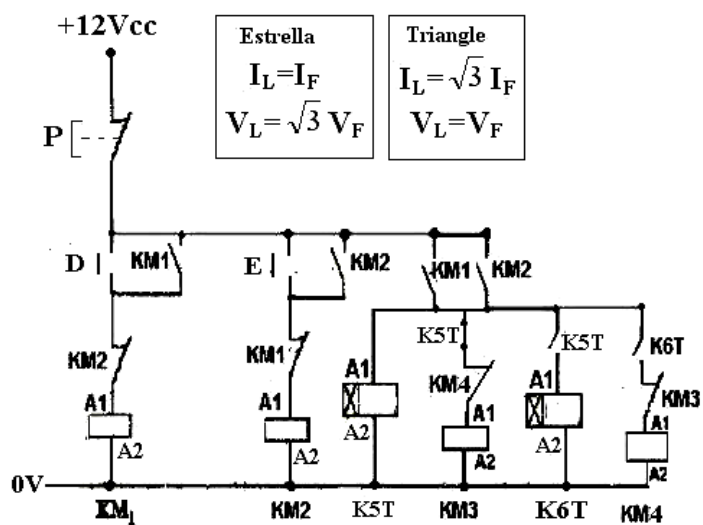

Circuit de Control